


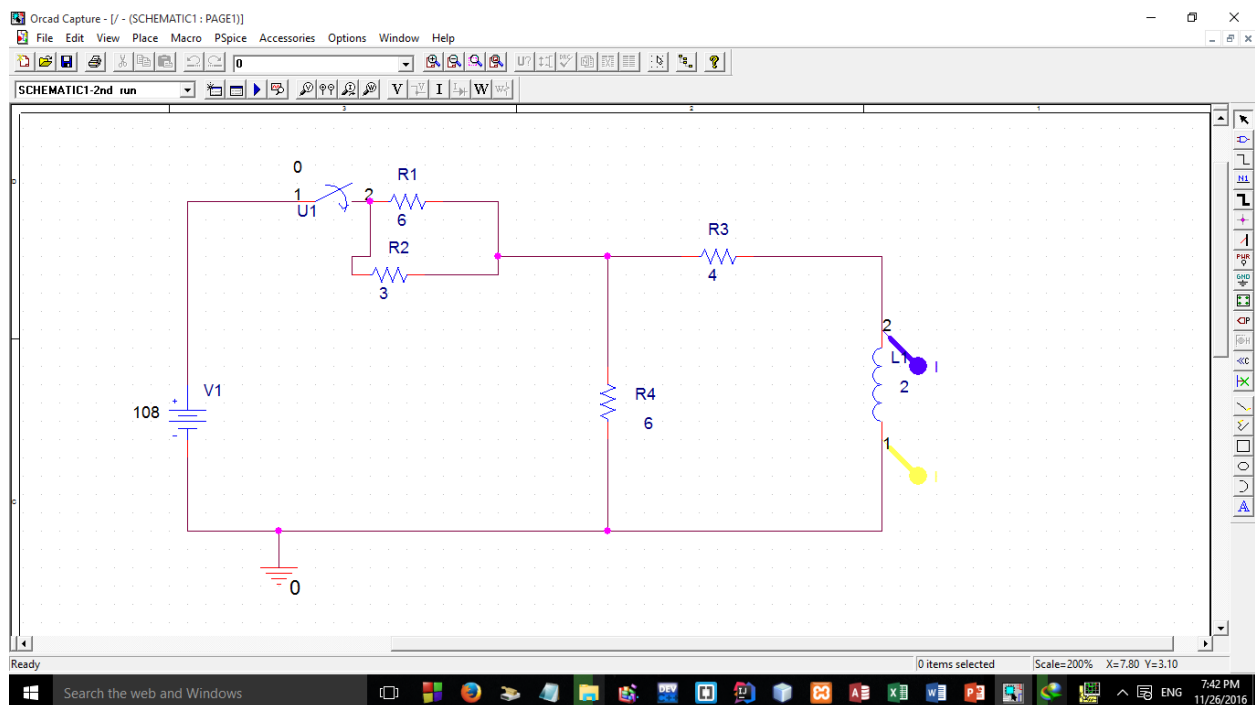


1)


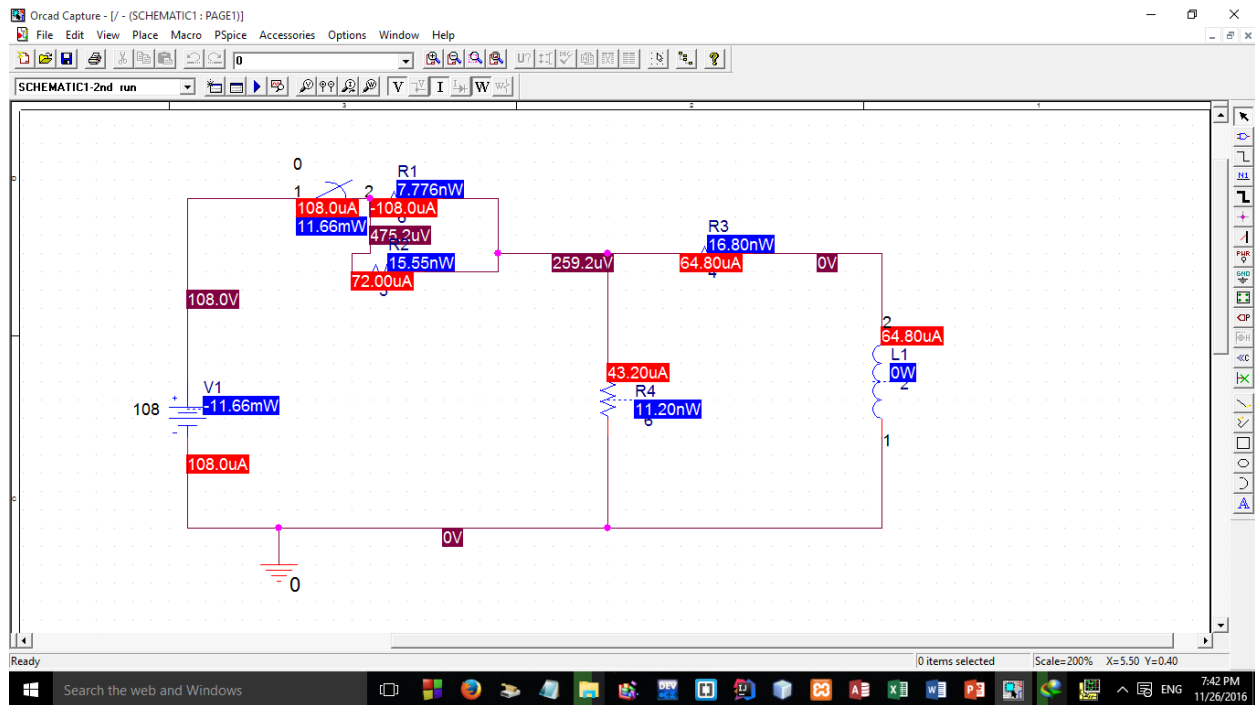



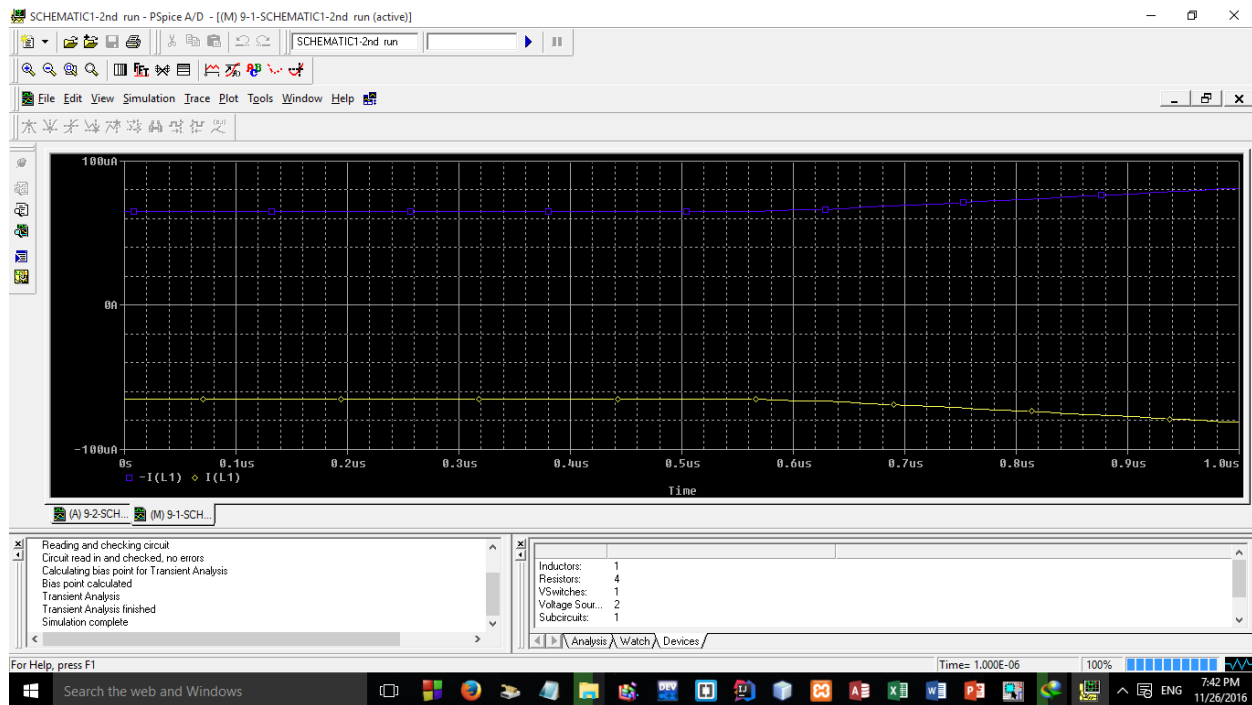


انمودار  $I(T)$ :

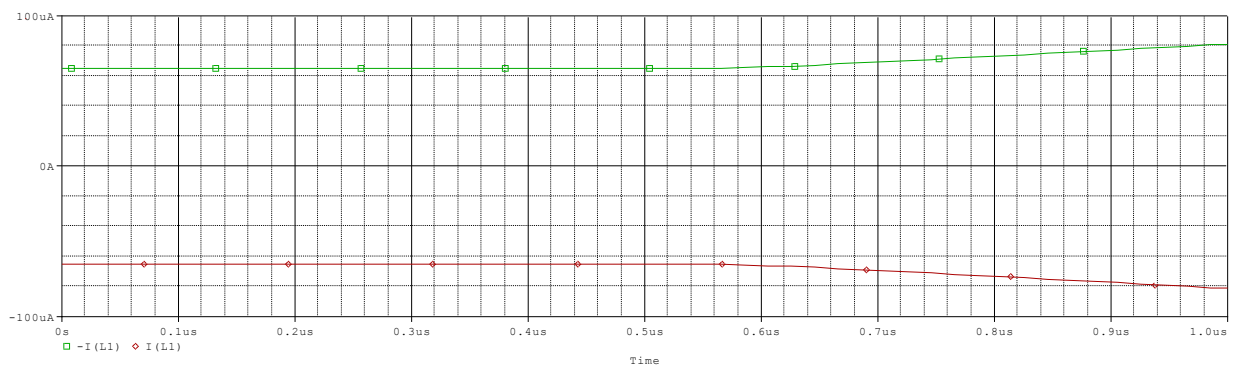


2)

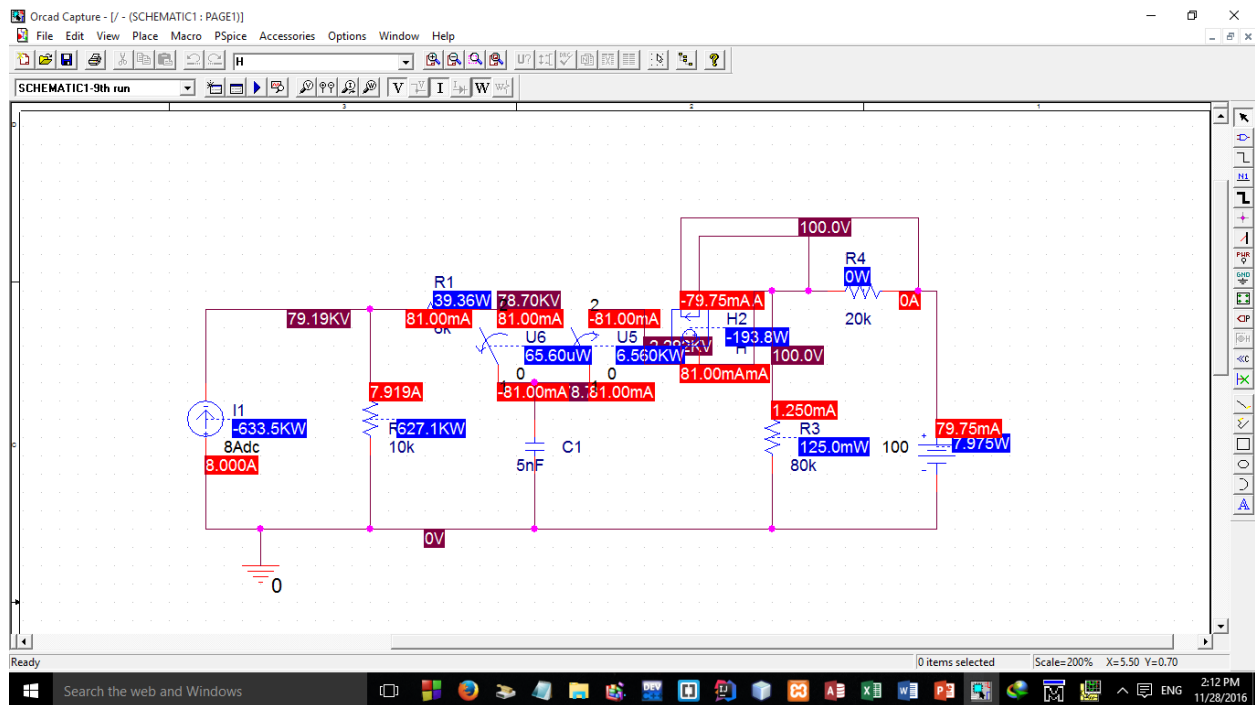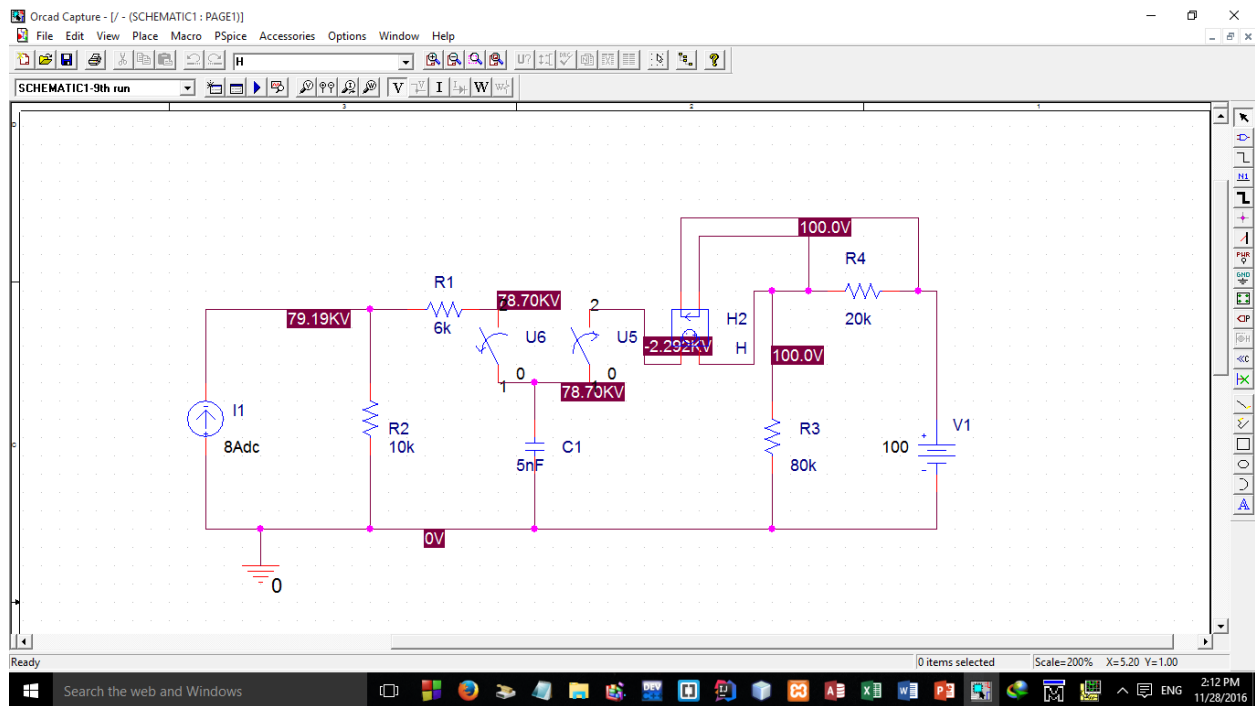


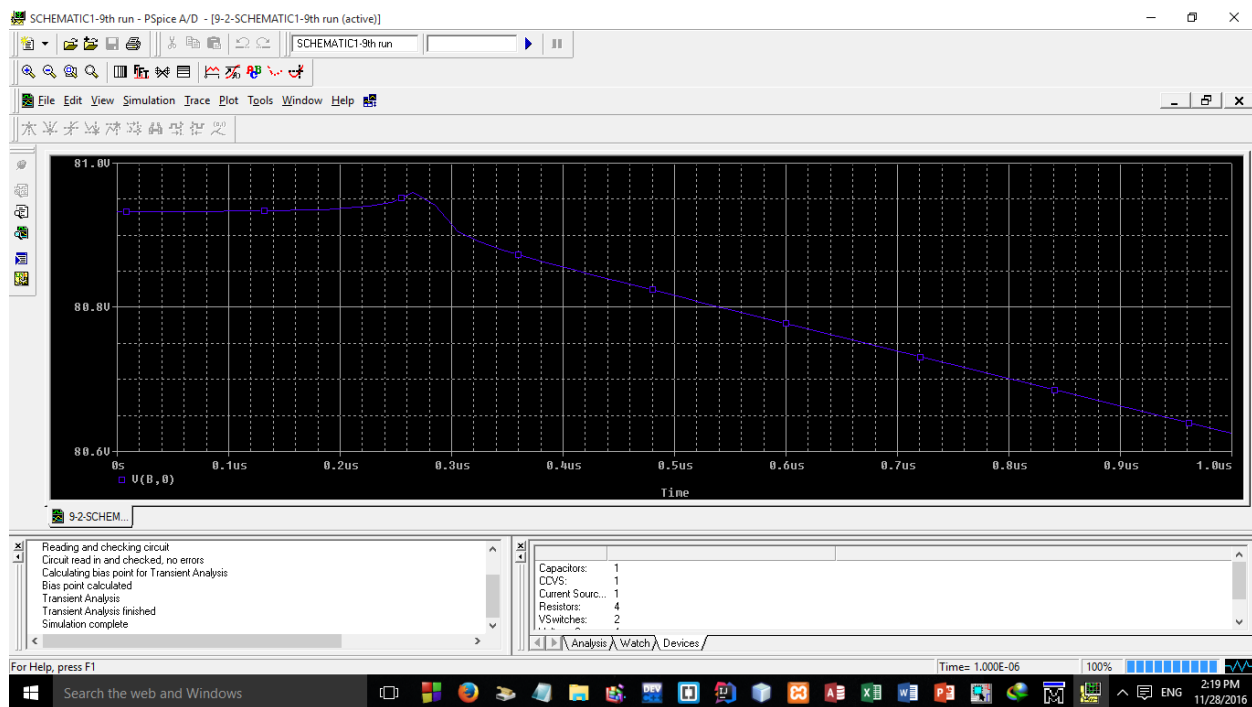
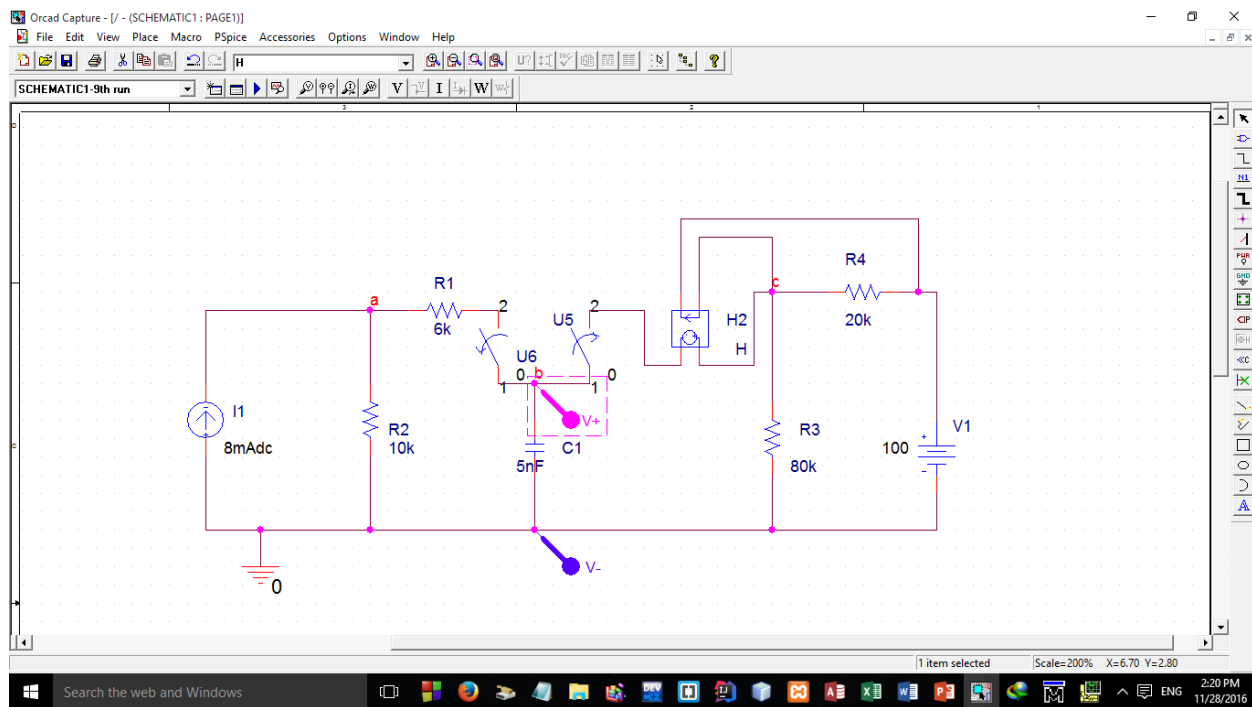


تمودار  $V_o(T)$ :

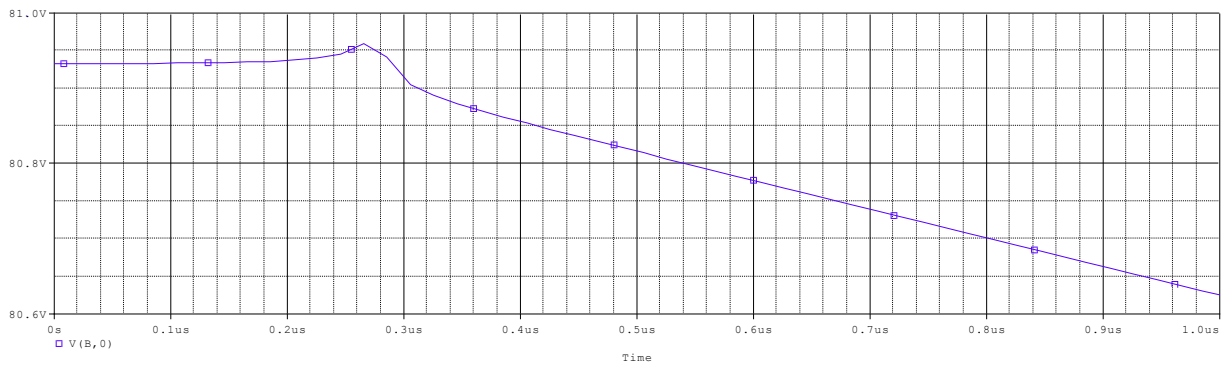


3)

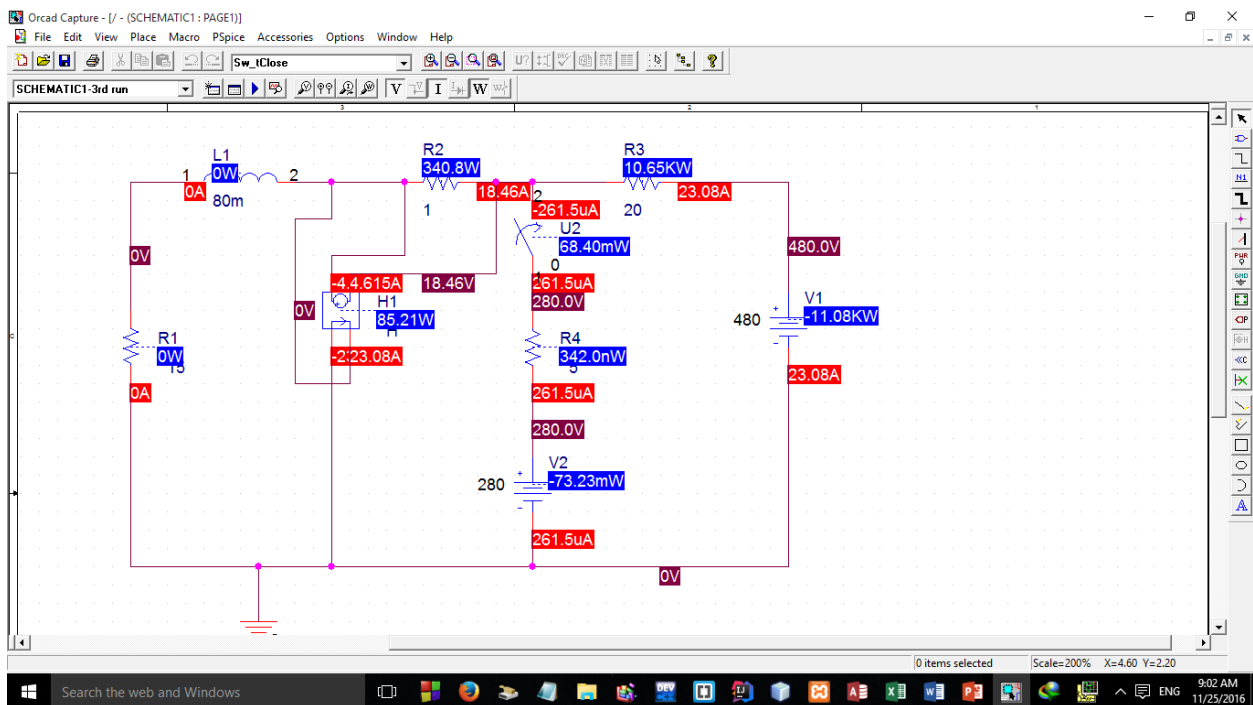


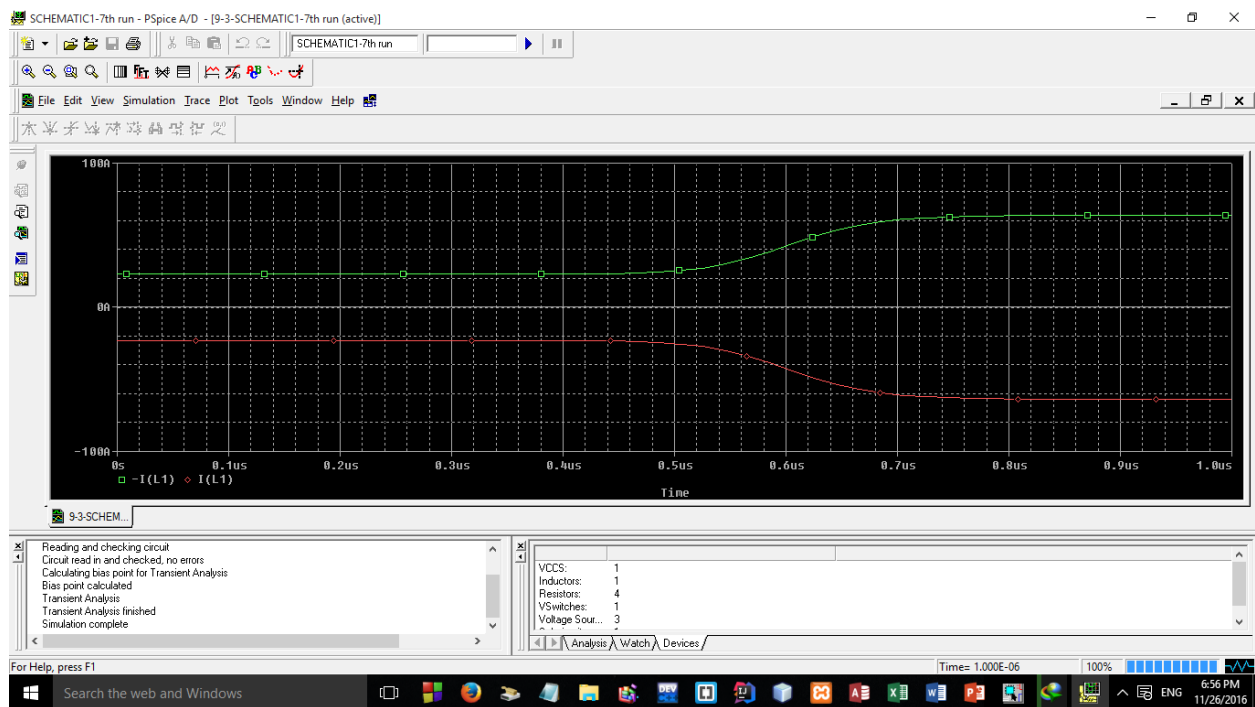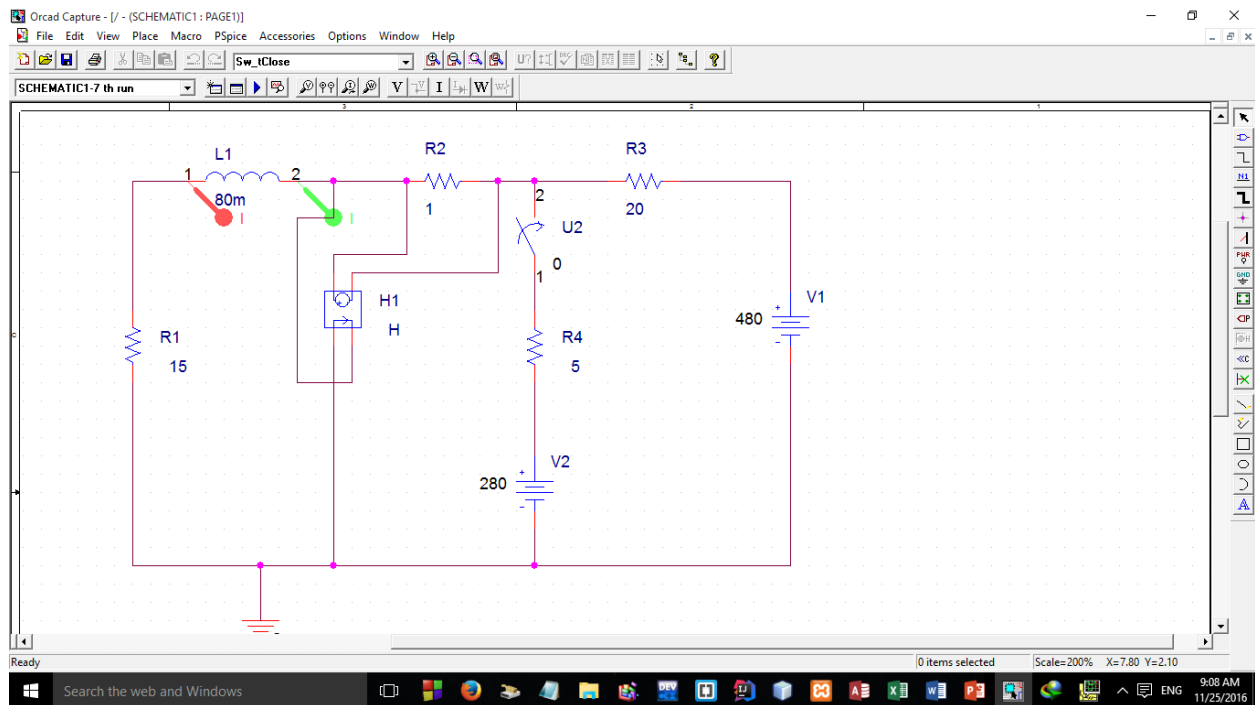


$I(T)$  نمودار:

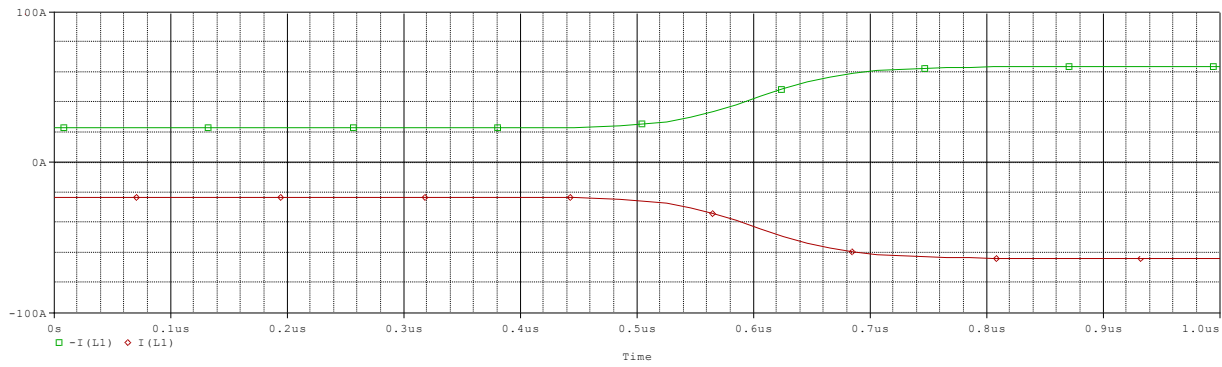

4)

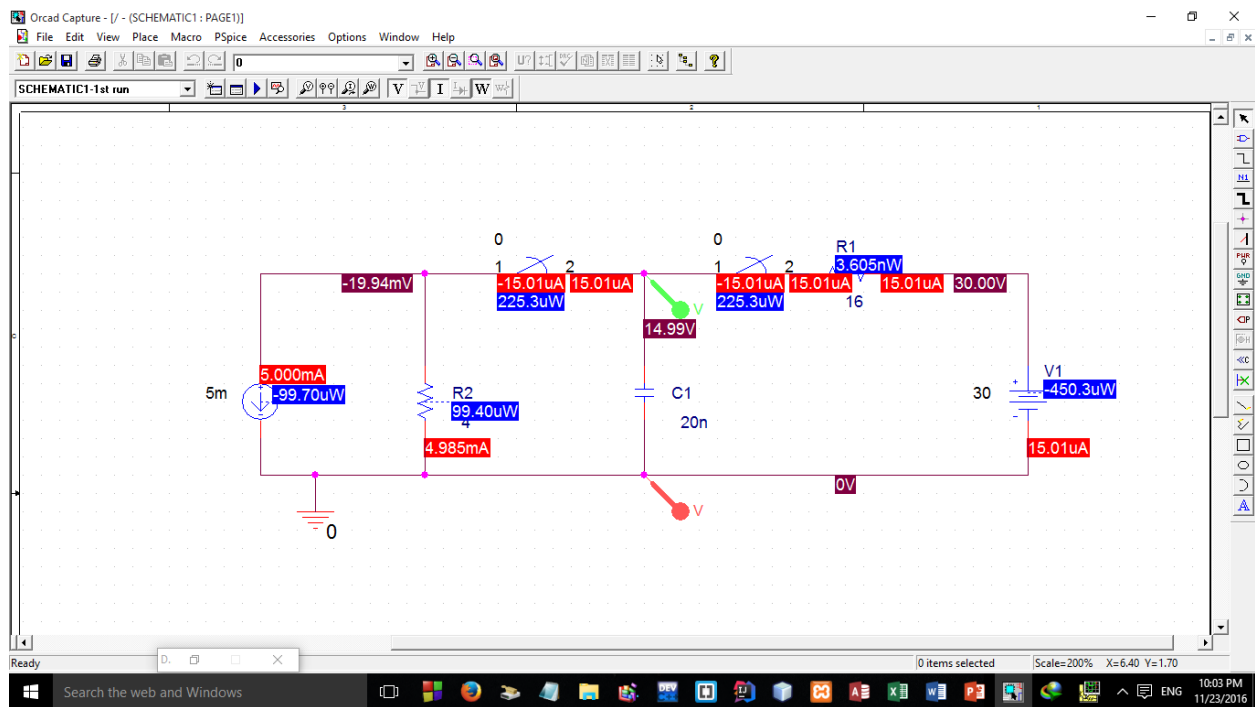

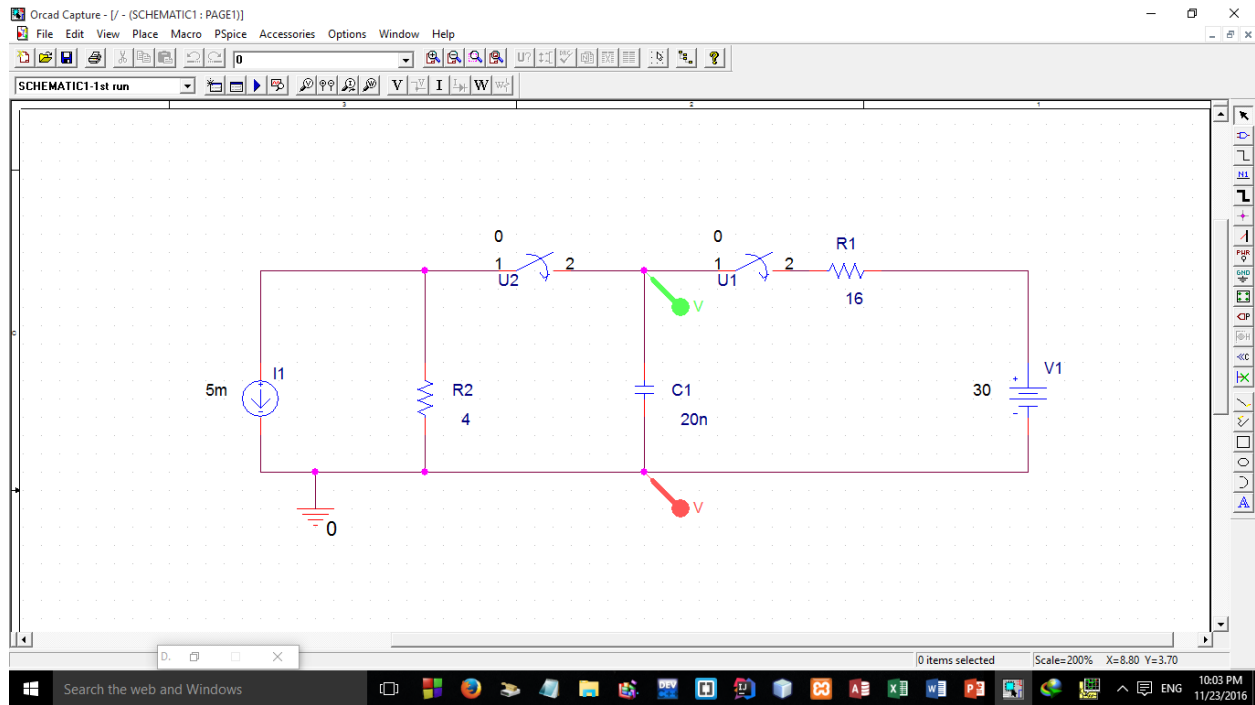

تمودار  $V_o(T)$ :

